

Segment 2

TP2 : Compteur de temporisation

Objectif

L'objectif de cet TP est faire clignoter une LED en utilisant un compteur de temporisation. Un compteur de temporisation permet de compter le nombre de coup d'horloge nécessaire pour attendre un temps voulu. En connaissant la fréquence de l'horloge il est possible de déterminer combien de périodes d'horloge il faut compter pour attendre 3 secondes par exemple.

Questions

1. L'horloge du système est fixée à 100MHz. Combien de période faut-il compter pour attendre 2 secondes ? Combien de bits faut-il au minimum pour représenter cette valeur ?

$F=100\text{MHz}$,

Soit T la période, $T=1/F=10\text{ns}$


Pour atteindre 2 secondes, il faut :

$$\text{Nbp}=2\text{s}/10\text{ns}= 2*10^8$$


Le nombre de période est donc $2*10^8$ et le bits minimum pour représenter cette valeur est de 28.

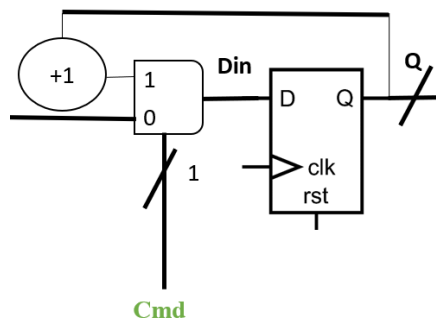2. Dessinez le schéma RTL de ce compteur. Si le compteur atteint la valeur calculée précédemment, un signal *end_counter* passe à 1, sinon *end_counter* vaut 0. N'oubliez pas de mettre sur chaque signal son nombre de bits. Commencez par réaliser une boucle d'incréméntation : +1 à chaque coup d'horloge.

Pour ce faire, nous utilisons les éléments étudiés en cours à savoir, un registre flip flop, un multiplieur et une boucle d'incréméntation.



 3. Ajoutez une condition pour que le compteur soit remis à 0 lorsqu'il a atteint la valeur souhaitée



4. Listez les signaux d'entrée, de sortie et les signaux internes de votre architecture.

Entrée

clk : in std_logic;

resetn

Sortie

end_counter

5. Ecrivez à présent le compteur en VHDL en suivant le schéma RTL, faites attention de bien faire correspondre les noms des signaux de votre code VHDL avec ceux de votre schéma RTL.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity counter_unit is

port (

clk : in std_logic;

resetn : in std_logic;

-- restart : in std_logic;

end_counter : out std_logic

);

end counter_unit;

architecture behavioral of counter_unit is

```
--Declaration des signaux internes

constant cte : positive := 20;

signal Q : std_logic_vector(27 downto 0);

signal end_count : std_logic;

begin

    --Partie sequentielle

    process(clk,resetn)

    begin

        if(resetn = '1') then

            Q      <=(others=>'0');

            elsif(rising_edge(clk)) then

                if(end_count= '1') then

                    -- if(end_count= '1'or restart='1') then

                        Q      <=(others=>'0');

                    else

                        Q <= Q+ std_logic_vector(to_signed(1,28));

                    end if;

                end if;

            end process;

            --Partie combinatoire

            end_count <= '1' when Q = std_logic_vector( to_unsigned(cte-1, 28) )

            else '0';

            end_counter <= end_count;

        end behavioral;
```

6. Ecrivez un fichier de testbench pour tester votre design.

```
library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity tb_counter is

end tb_counter;
```

architecture behavioral of tb_counter is

```
signal resetn    : std_logic := '0';
signal clk       : std_logic := '0';
-- signal restart : std_logic := '0';
signal end_counter: std_logic;
-- Les constantes suivantes permette de definir la frequence de l'horloge
constant hp : time := 5 ns;    --demi periode de 5ns
constant period : time := 2*hp; --periode de 10ns, soit une frequence de 100Hz

--Declaration de l'entite a tester
component counter_unit
  port (
    clk       : in std_logic;
    resetn    : in std_logic;
    -- restart : in std_logic;
    end_counter : out std_logic
  );
end component;
```

begin

--Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite a tester
uut: counter_unit

```
port map (
  clk => clk,
  resetn=>resetn,
  -- restart=>restart,
  end_counter => end_counter
);
```

--Simulation du signal d'horloge en continue

process

begin

wait for hp;

clk <= not clk;

end process;

process

begin

-- TESTS A EFFECTUER

resetn <= '1';

```

        wait for 10ns;
        resetn <= '0';


--
        wait for 300 ns;

        end process;

    end behavioral;

```

 7. Lancez une simulation. Que devez-vous observer sur votre chronogramme pour vérifier que votre design est valide ?



On vérifie bien que le compteur compte. Et est mise à zéro lorsque sa valeur est éteinte.


8. Associez une LED avec le signal de teste d'arrêt du compteur. Pour cela, il faudra ajouter une sortie et la relier à une broche d'une LED dans le fichier de contrainte (.xdc). La LED sera alors allumée pendant seulement un coup d'horloge.

```

5 |
6 | # PL System Clock
7 | set_property -dict { PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports clk]
8 | create_clock -period 10.000 -name sys_clk_pin -waveform {0.000 5.000} -add [get_ports clk]
9 |
10 | # RGB LEDs
11 | set_property -dict { PACKAGE_PIN L15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports led0_b]
12 | #set_property -dict { PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { end_counter }]; #IO_L16P_T2_35 Sch=led0_g
13 | #set_property -dict { PACKAGE_PIN N15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led0_r }]; #IO_L21P_T3_DQ0_AD14P_35 Sch=led0_r
14 | set_property -dict { PACKAGE_PIN G14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports end_counter]
15 | #set_property -dict { PACKAGE_PIN L14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_g }]; #IO_L22P_T3_AD7P_35 Sch=led1_g
16 | #set_property -dict { PACKAGE_PIN M15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_r }]; #IO_L23N_T3_35 Sch=led1_r
17 |
18 | # Buttons
19 | set_property -dict { PACKAGE_PIN D20 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports resetn]
20 | set_property -dict { PACKAGE_PIN D19 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports restart]
21 |

```

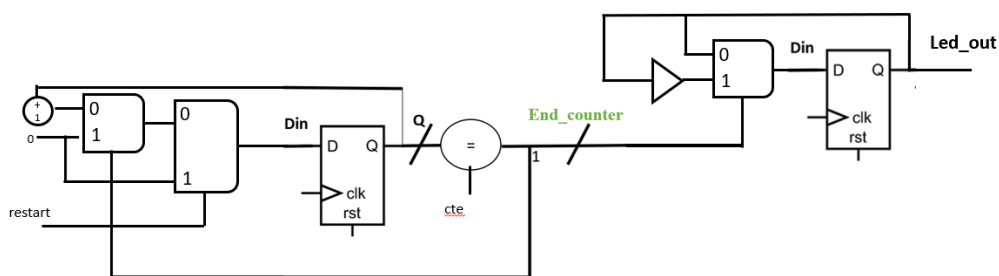9. Modifiez le schéma RTL du compteur pour ajouter une remise à 0 lorsqu'un signal restart est à 1.



Ajoutez la logique nécessaire pour que la LED clignote telle que : allumée 2s, éteinte 2s.

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity tb_counter is
```

```
end tb_counter;
```

```
architecture behavioral of tb_counter is
```

```
    signal resetn    : std_logic := '0';
```

```
    signal clk       : std_logic := '0';
```

```
    signal restart   : std_logic := '0';
```

```
    signal end_counter: std_logic;
```

```
-- Les constantes suivantes permette de definir la frequence de l'horloge
```

```
constant hp : time := 5 ns;    --demi periode de 5ns
```

```
constant period : time := 2*hp; --periode de 10ns, soit une frequence de 100Hz
```

```
--Declaration de l'entite a tester
```

```
component counter_unit
```

```
    port (
```

```
        clk       : in std_logic;
```

```
        resetn    : in std_logic;
```

```
        restart   : in std_logic;
```

```
        end_counter : out std_logic
```

```
    );
```

```
end component;
```

```
begin
```

```
--Affectation des signaux du testbench avec ceux de l'entite à tester
uut: counter_unit

    port map (

        clk => clk,

        resetn=>resetn,

        restart=>restart,

        end_counter => end_counter

    );

--Simulation du signal d'horloge en continue
process
begin
    wait for hp;

    clk <= not clk;

end process;

process
begin

    -- TESTS A EFFECTUER

    resetn <= '1';

    wait for 10ns;

    resetn <= '0';

--

wait for 300 ns;

end process;

end behavioral;
```

10. Faites les mises à jour nécessaires sur le code VHDL pour correspondre au nouveau schéma. Le signal restart sera une entrée du design.

```
library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
use ieee.numeric_std.all;
```

entity counter_unit is

```
port (  
    clk                : in std_logic;  
    resetn             : in std_logic;  
    restart            : in std_logic;  
    end_counter        : out std_logic  
);
```

end counter_unit;

architecture behavioral of counter_unit is

```
--Declaration des signaux internes
```

```
constant cte : positive := 20;
```

```
signal Q : std_logic_vector(27 downto 0);
```

```
signal end_count : std_logic;
```

```
begin
```

```
--Partie sequentielle
```

```
process(clk,resetn)
```

```
begin
```

```
    if(resetn = '1') then
```

```
        Q <=(others=>'0');
```

```
    elsif(rising_edge(clk)) then
```

```
        if(end_count= '1'or restart='1') then
```

```
            Q <=(others=>'0');
```

```
        else
```

```
            Q <= Q+ std_logic_vector(to_signed(1,28));
```

```
        end if;
```



```

        end if;

    end process;

    --Partie combinatoire

    end_count <= '1' when Q = std_logic_vector( to_unsigned(cte-1, 28) )
    else '0';

    end_counter <= end_count;


end behavioral;

```

11. Associez la nouvelle entrée restart à un bouton.


12. Mettez à jour votre testbench puis vérifiez votre design avec une simulation. Quels sont les signaux que vous devez observer ?

Clk, led, end_couteur, restart,resetn

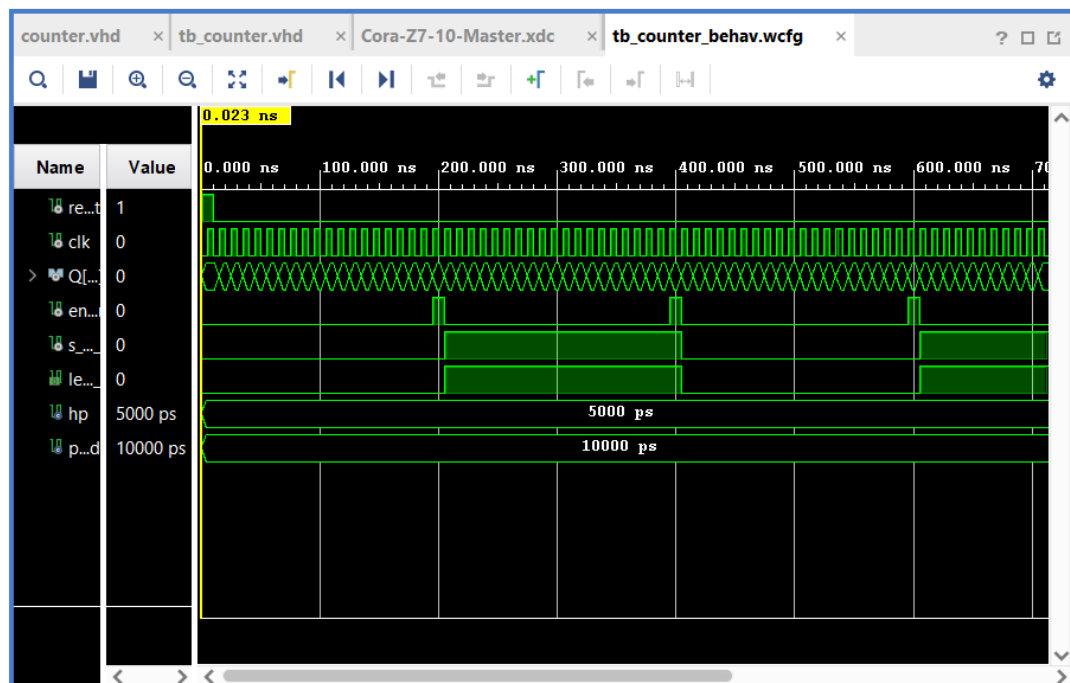

Les chronogrammes suivent bien le résultat attendu. On observe bien l'allumage de la led passe à un (allumé) lorsque end_couteur passe à 0 (à la fin du comptage). Et respecte bien les 2s avant de se réactiver.

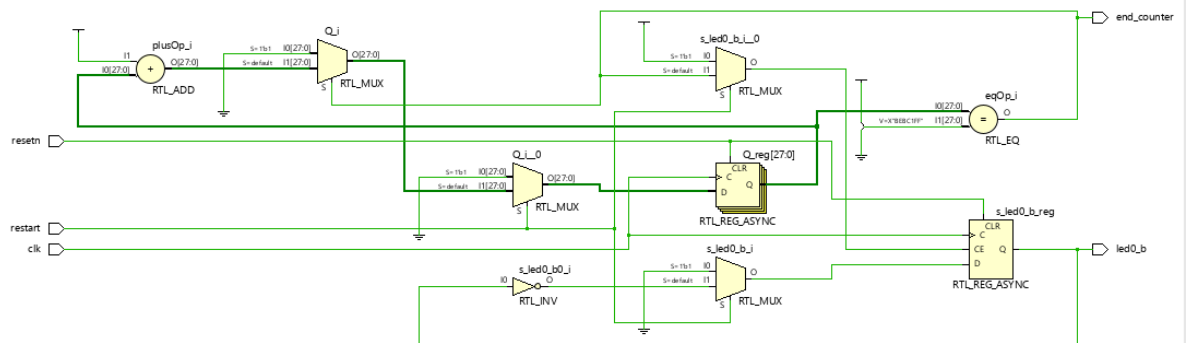13. Exécutez la synthèse puis ouvrez la schématique. Identifiez sur la schématique les différents éléments de votre architecture RTL.



On remarque deux additionneurs, 4 multiplexeurs, un registre et un bloc de registres de 28 bits.

14. Ouvrez le rapport de synthèse et relevez les ressources utilisées. Comparez vos résultats avec les résultats attendu selon votre architecture RTL.

```

71 Finished RTL Optimization Phase 2 : Time (s): cpu = 00:00:19 ; elapsed = 00:00:28 . Memory (MB): peak = 1001.645
72 -----
73 -----
74 Start RTL Component Statistics
75 -----
76 Detailed RTL Component Info :
77 +---Adders :
78     2 Input  28 Bit    Adders := 1
79 +---Registers :
80     28 Bit    Registers := 1
81     1 Bit    Registers := 1
82 +---Muxes :
83     2 Input  28 Bit    Muxes := 2
84     2 Input  1 Bit    Muxes := 1
85 -----

```

```


175 | |BlackBox name |Instances |
176 +-+-----+-----+
177 +-+-----+-----+
178
179 Report Cell Usage:
180 +-----+-----+
181 |      |Cell |Count |
182 +-----+-----+
183 |1      |BUFG |    1|
184 |2      |CARRY4 |    7|
185 |3      |LUT3 |   29|
186 |4      |LUT4 |    4|
187 |5      |LUT6 |    3|
188 |6      |FDCE |   29|
189 |7      |IBUF |    3|
190 |8      |OBUF |    2|
191 +-----+-----+
192 -----

```

On Trouve les mêmes éléments sur le RTL que dans le rapport de synthèse.

29 registres à reset , 3 input buffer(resetn,clk,restart) et 2Out buffer(Led et end_conter).

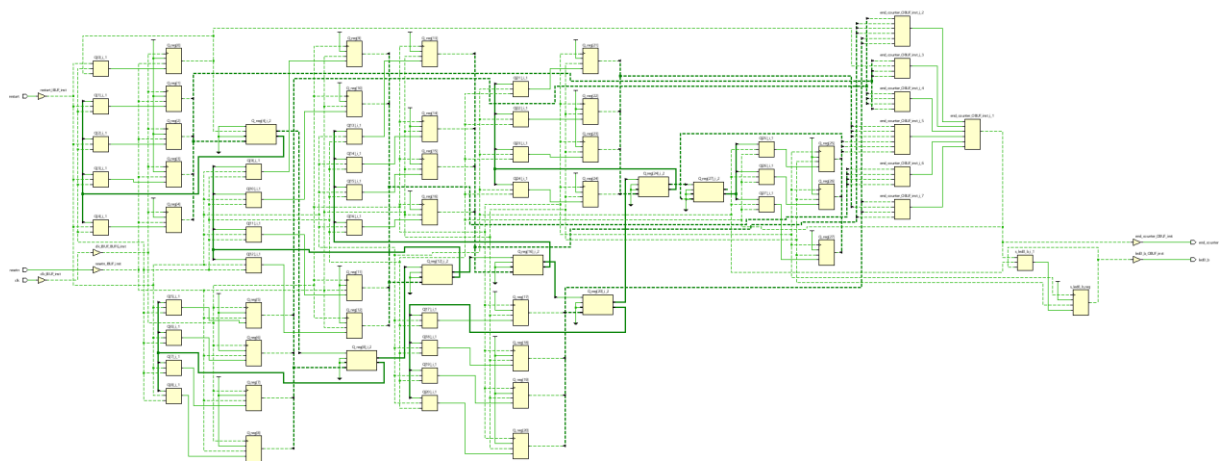15. Ouvrez le Set Up Debug. Placez des sondes sur les signaux à observer que vous avez défini à la question 12.



On remarque le trajet des signaux sur le schéma.

16. Lancez l'implémentation puis étudiez le rapport de timing (vérifiez les violations de set up et de hold et identifiez le chemin critique).

Clock

Clock Summary			
Clock	Waveform (ns)	Period (ns)	Frequency (MHz)
dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK	{0.000 16.500}	33.000	30.303
sys_clk_pin	{0.000 5.000}	10.000	100.000

Intra Clock Table			

On vérifie bien que la période est à 10ns et la fréquence est de 100MHz

Valeur à 0, il n'y a pas de violation du set up et du hold.

Design Timing Summary											
WNS (ns)	TNS (ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS (ns)	THS (ns)	THS Failing Endpoints	THS Total Endpoints	WFWS (ns)	TFWS (ns)	TFWS Failing Endpoints	TFWS Total Endpoints
2.780	0.000	0	3835	0.037	0.000	0	3819	3.750	0.000	0	0
All user specified timing constraints are met.											

Chemin critique :

Source:

dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_reg[0]/C

(rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK {rise@0.000ns fall@16.500ns period=33.000ns})

Destination:

dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/portno_temp_reg[4]/D

(rising edge-triggered cell FDRE clocked by
 dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdmb_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES
 7_BSCAN.bscan_inst/TCK {rise@0.000ns fall@16.500ns period=33.000ns})



Max Delay Paths	
Slack (MET) :	26.626ns (required time - arrival time)
Source:	dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdmb_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_reg[0]/C (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdmb_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_in
Destination:	dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdmb_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/portno_temp_reg[4]/D (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdmb_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_in
Path Group:	dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdmb_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK
Path Type:	Setup (Max at Slow Process Corner)
Requirement:	33.000ns (dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdmb_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK ris
Data Path Delay:	6.318ns (logic 1.843ns (29.170%) route 4.475ns (70.830%))
Logic Levels:	5 (CARRY4=1 LUT3=1 LUT4=1 LUT5=1 LUT6=1)
Clock Path Skew:	-0.052ns (DCD - SCD + CPR)
Destination Clock Delay (DCD):	3.067ns = (36.067 - 33.000)
Source Clock Delay (SCD):	3.494ns
Clock Pessimism Removal (CPR):	0.375ns
Clock Uncertainty:	0.035ns ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
Total System Jitter (TSJ):	0.071ns

17. Générez le bitstream pour observer le système sur carte. Relevez les résultats de la ILA.


Les signaux led, et couteur,

hw_ila_1

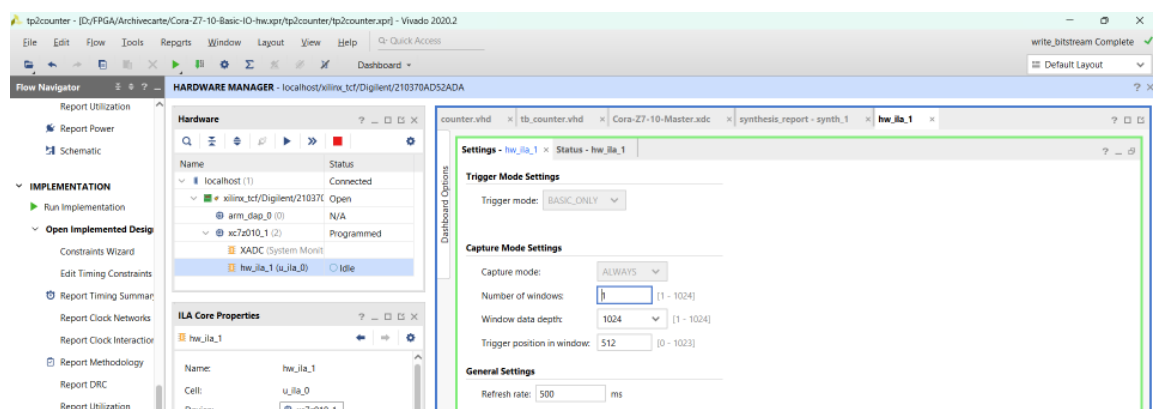 Nous démarrons l'enregistrement de l'ILA sur le front montant et descendant du port de sortie de la led et du compteur. On procède à un changement de valeur sur le signal de déclenchement entraînera l'ILA pour commencer à enregistrer les signaux sondés (Led, et Q). Ceci est fait dans le déclencheur (trigger setup).



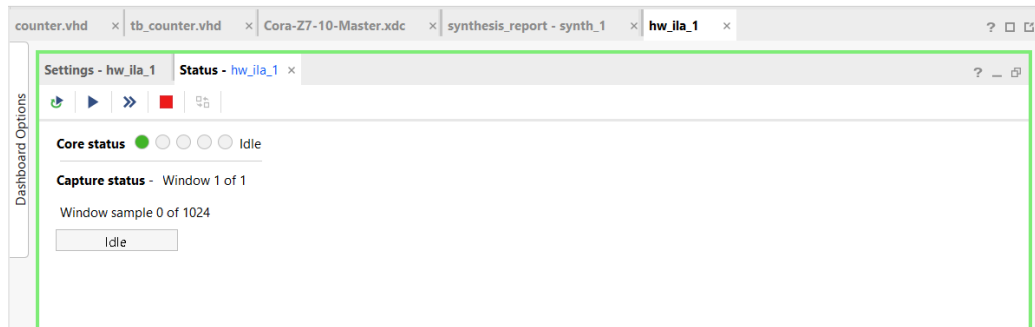Cliquez sur le déclencheur Exécuter bouton (play). l'ILA se déclenche et enregistre les signaux



Nous voyons la ligne verticale rouge (marqueur) sur le front montant de notre signal de déclenchement (port trigger de led), et il est en position 512. Nous pouvons également vérifier que le signal compte se comporte correctement et le signal end_counter et le compteur Q.

